



Schalter - Zusatzaufgabe

Material: Elektrik-Kasten, 3* 12V-Glühlampe mit Fassung, Netzgerät

Entwerfe eine Schaltung, mit der alle Zustände einer Ampel über Schalter realisiert werden können.

Achtung: Verbotene Kombinationen (grün & gelb, grün & rot) sollten bei keiner Schalterstellung zu sehen sein.

Ampelschaltung

