Elektrische Stromkreise

7.10.26
10 d

Schalter

Material: Elektrik-Kasten, 12V-Glühlampe, Netzgerät

Physik FLOTHOW Okt 2025

Notiere zu jedem Bild, wie die Schalter funktionieren.
Zeichne jeweils einen passenden **Schaltkreis.**
Baue die Schaltung mit Schaltern und Glühlampe auf.



0 und 12V~


Einfach
Lichtschalter



Oder
Kingelschaltung



Und
Sicherheitsschaltung

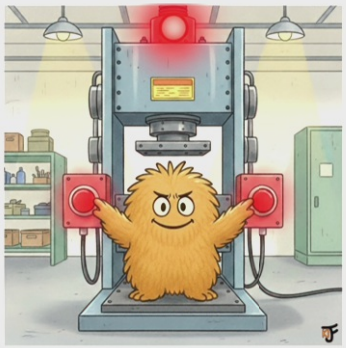

Wechsel
Flurschaltung



Bild-Quelle: J.Flothow mit Gemini