Elektrischen Strom & Stromkreise

16.10.26
Phy 10e

Schalter

Material: Elektrik-Kasten, 12V-Glühlampe, Netzgerät

Physik FLOTHOW Okt 2025

Notiere zu jedem Bild, wie die Schalter funktionieren.
Zeichne jeweils einen passenden **Schaltkreis.**
Baue die Schaltung mit Schaltern und Glühlampe auf.



Einfach	Oder	Und	Wechsel
Lichtschalter	Kingelschaltung	Sicherheitsschaltung	Flurschaltung





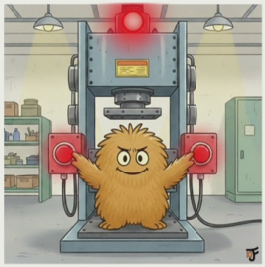
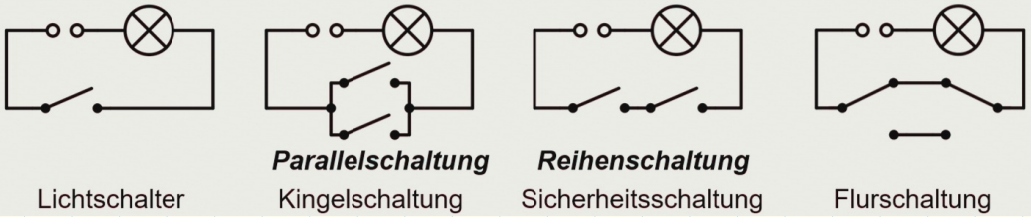


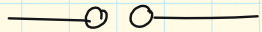


Bild-Quelle: J.Flothow mit Gemini




Schaltsymbole


Netzgerät



Schalter

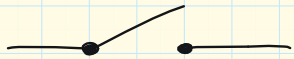

Glühlampe

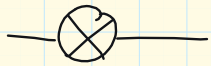

Wechselschalter

